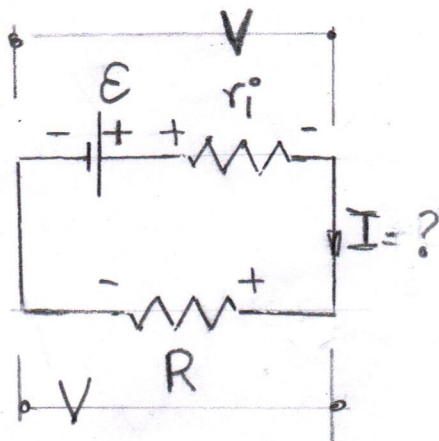


15.2



$$\Delta V = V$$

$$\mathcal{E} = ?$$

$$R = 5,6 \, \Omega$$

$$r_i = 0,2 \, \Omega$$

$$V = 10 \, \text{V}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r_i}$$

$$V = \mathcal{E} = I(R + r_i)$$

$$V = \Delta V = R \cdot I \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5,6} = 1,79 \, (\text{A})$$

$$\mathcal{E} = I(R + r_i) = 1,79(5,6 + 0,2) = 10,36 \, (\text{V})$$


$$\begin{cases} V = \mathcal{E} - I r_i \\ V = I R \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{E} - r_i I = V \\ R I = V \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= 10,36 \, (\text{V}) \\ I &= 1,79 \, (\text{A}) \end{aligned}$$

1	- 0,2	10
0	5,6	10
1	0	10,36
0	1	1,79

16-6

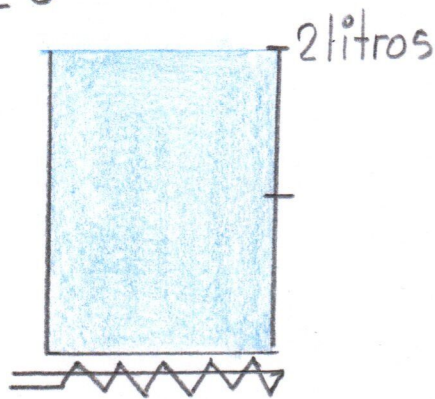

$$P = 500 \text{ W} \quad \text{Rendimiento } 80\%$$

$$P' = 400 \text{ W}$$

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = 0,239 \text{ cal}$$



$$P' \cdot t_1 = m_{\text{H}_2\text{O}} \cdot C_e \cdot (T_f - T_i) = 2000 \cdot 1 \cdot (100 - 20) =$$

$$= 160.000 (\text{cal}) = 668800 (\text{J})$$

$$t_1 = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} C_e (T_f - T_i)}{P'} = \frac{668800 (\text{J})}{400 (\text{W})} = 1672 (\text{s})$$

$$= 27,87 (\text{min})$$

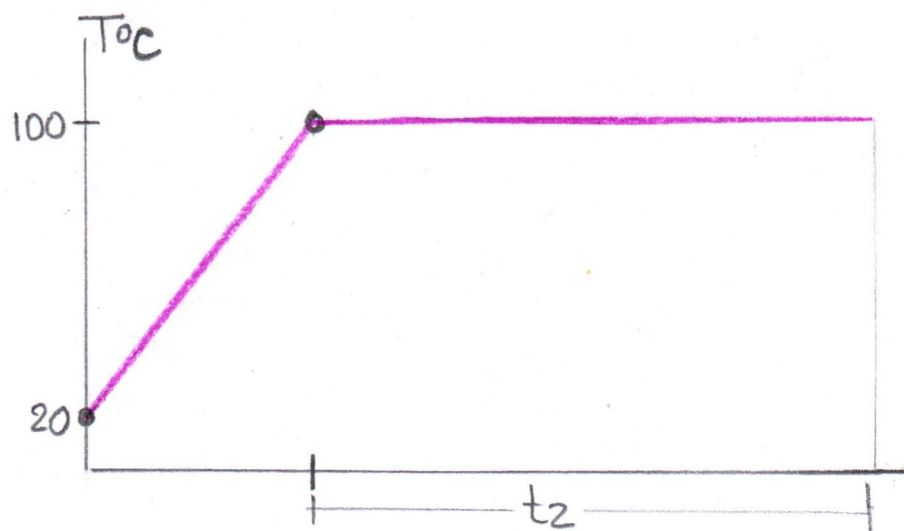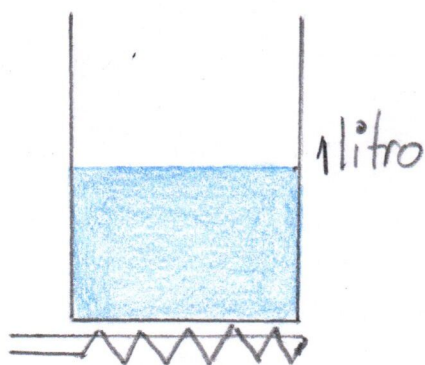t_1 = es el tiempo que demora en calentar a 100°C los 2 litros de H_2O .



$$L_v = 2255 \cdot 10^3 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}} \right) = 2255 \left(\frac{\text{J}}{\text{g}} \right)$$

$$P' \cdot t_2 = m_{H_2O} \cdot L_v$$

$$t_2 = \frac{m_{H_2O} \cdot L_v}{P'} = \frac{1000 \cdot 2255}{400} =$$

$$= 5637,5 \text{ (s)}$$


$$= 93,96 \text{ min}$$

$$= 1 \text{ h } 34 \text{ min}$$

t_2 = es el tiempo que demora evaporar
1 litro de H_2O .

$$L_v \text{ calor latente} = 2255 \text{ (J/g)}$$

16.9

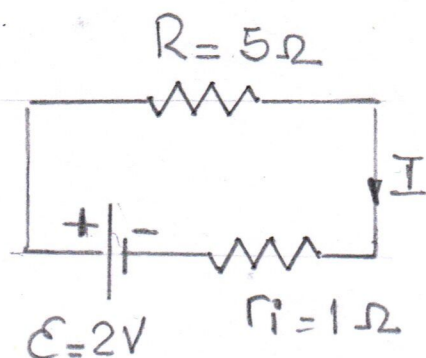

$$\Delta t = 1 \text{ min} = 60(s)$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r_i} = \frac{2}{5 + 1} = \frac{1}{3} = 0,3 \text{ (A)}$$

$$I \cdot \mathcal{E} = I^2 R + I^2 r_i$$

$$\frac{1}{3} \cdot 2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 5 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 1$$

$$\frac{2}{3} = \frac{5}{9} + \frac{1}{9} \quad (\text{W})$$

$$0,6(\text{W}) = 0,5(\text{W}) + 0,1(\text{W})$$

$$\text{Pot. generada químicamente} = \text{Pot. disipada sobre carga} + \text{Pot. disipada dentro de la fuente}$$


$$U \text{ generada químicamente} = U_{\text{disipada sobre carga}} + U_{\text{disipada dentro de la fuente}}$$

$$I \mathcal{E} \cdot \Delta t = I^2 R \cdot \Delta t + I^2 r_i \cdot \Delta t$$


$$\frac{2}{3} \cdot 60 = \frac{5}{9} \cdot 60 + \frac{1}{9} \cdot 60$$

$$40(\text{J}) = 33,3(\text{J}) + 6,6(\text{J})$$

18.5

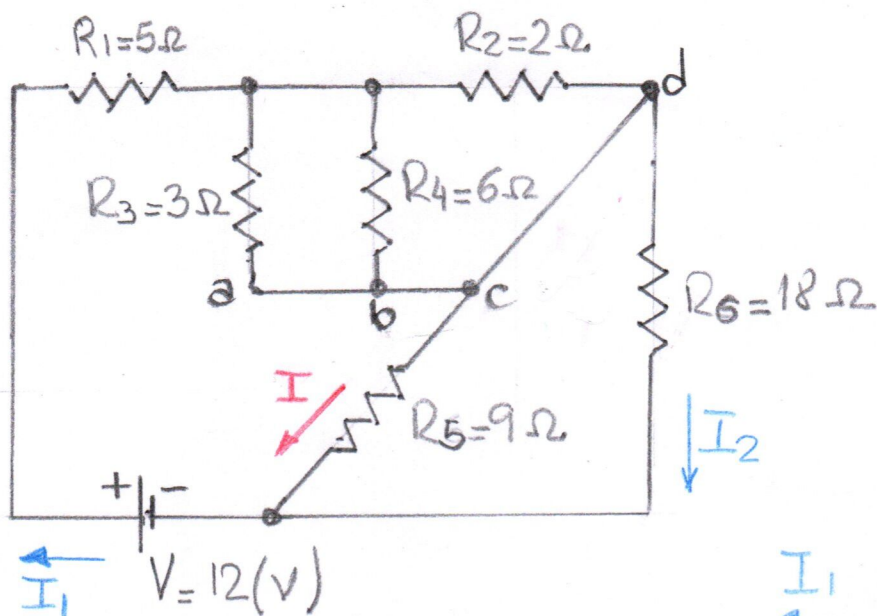


$$\Delta V = V$$


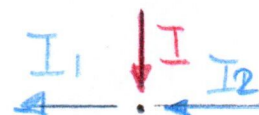


$$I_1 - I_2 - I = 0$$

$$I_1 = I_2 + I$$

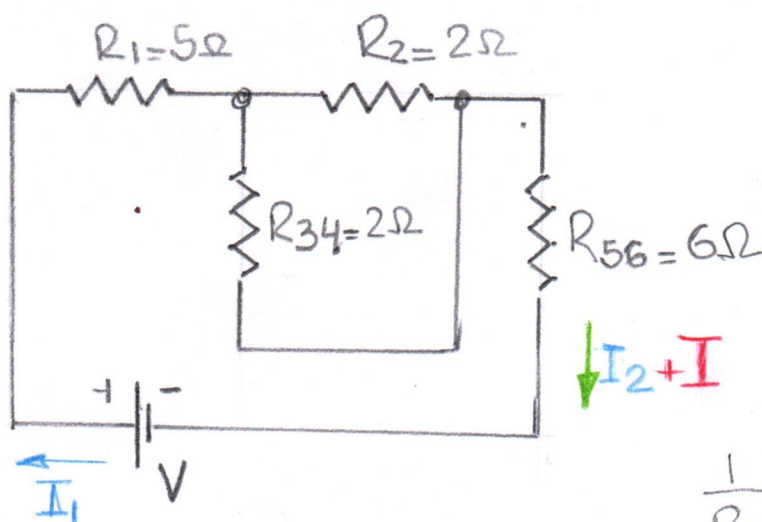

$$\frac{1}{R_{234}}$$

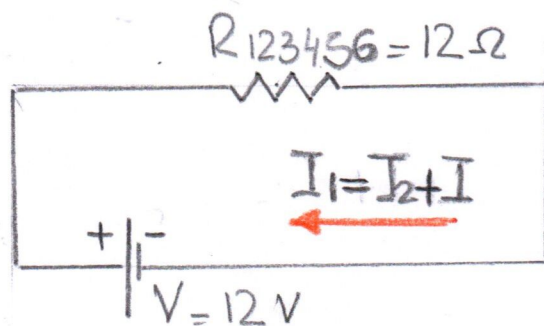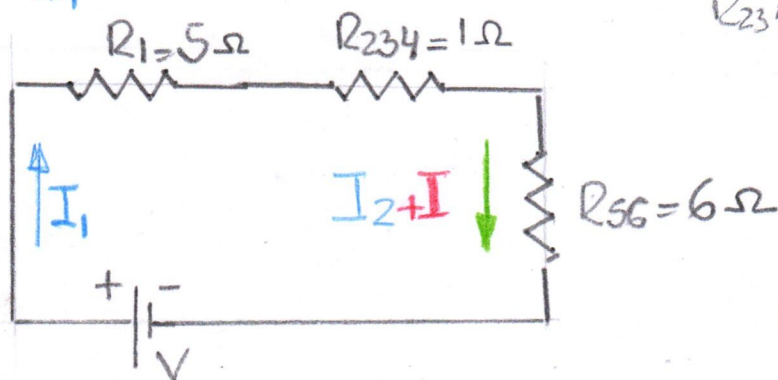

$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \rightarrow R_{34} = 2 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{56}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{9} + \frac{1}{18} \rightarrow R_{56} = 6 \Omega$$

$$V_{56} = V_5 = V_6 = R_{56} \cdot (I_2 + I) = R_{56} \cdot I_1$$

$$R_{123456} = R_1 + R_{234} + R_{56} = 5 + 1 + 6 = 12 \Omega$$





$$I_1 = I_2 + I = \frac{V}{R_{123456}} = \frac{12}{12} = 1 (A)$$

$$V_{56} = 6 \cdot 1 = 6 (V)$$

$$I = \frac{V_5}{R_5} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,6 (A)$$

$$I_2 = \frac{V_6}{R_6} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3} = 0,3 (A)$$


18.6

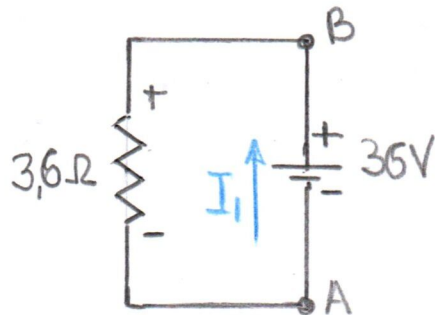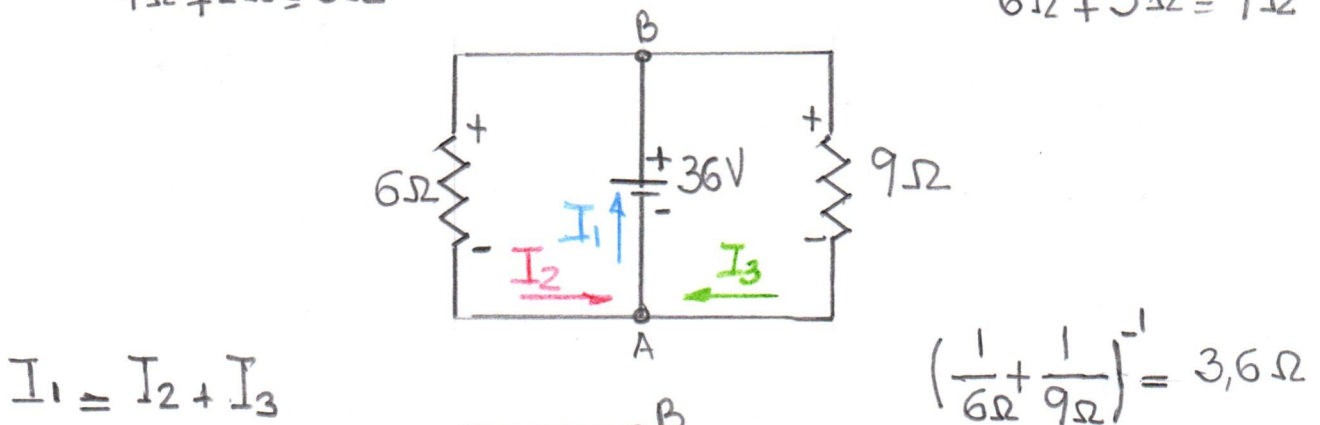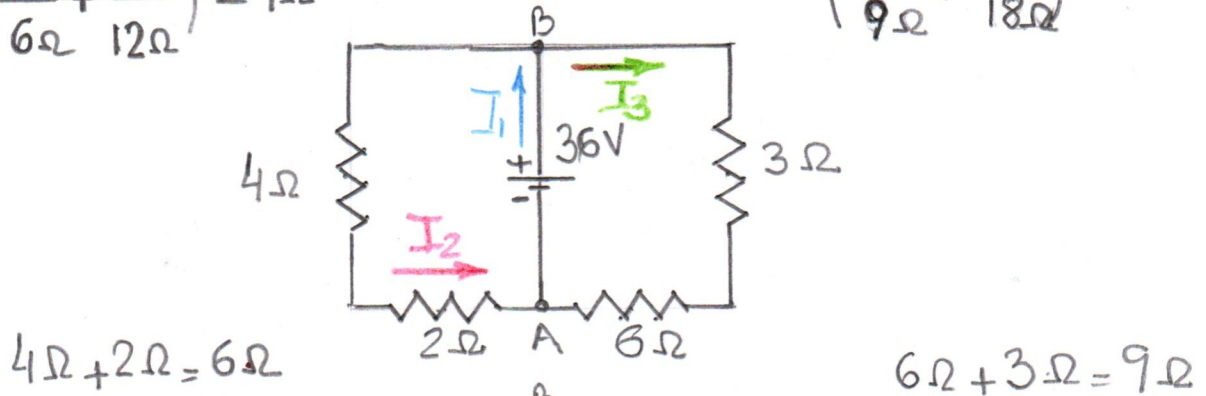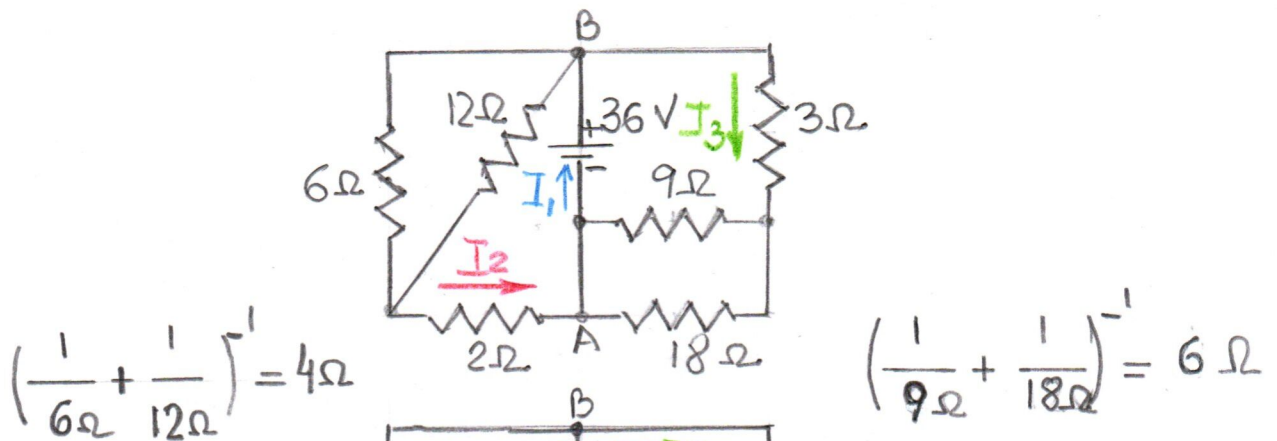


$$I_2 = \frac{36V}{6} = 6A$$

$$I_3 = \frac{36V}{9} = 4A$$

18.7

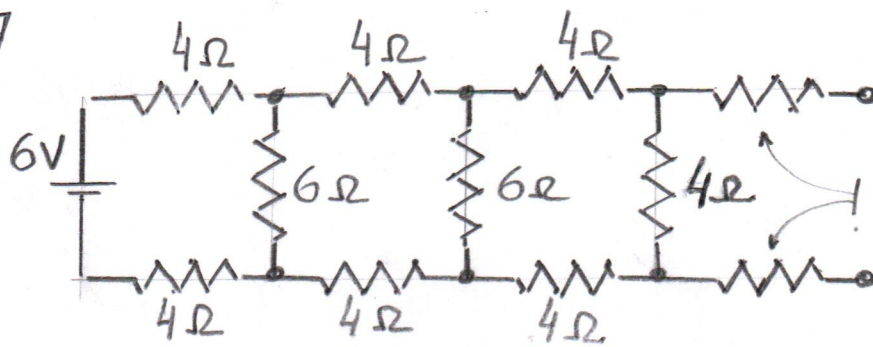


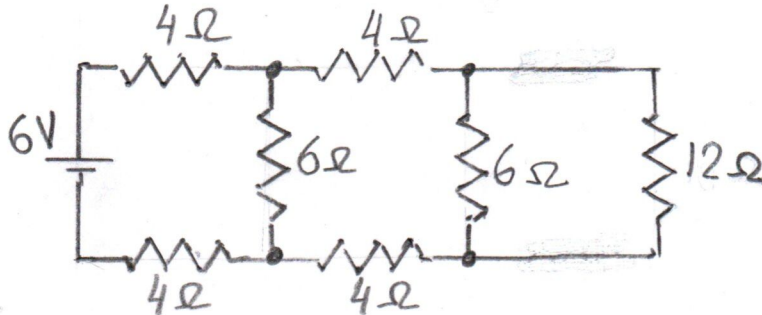Se eliminan visto
que están el circuito
abierto




$$4 + 4 + 4 = 12 \Omega$$

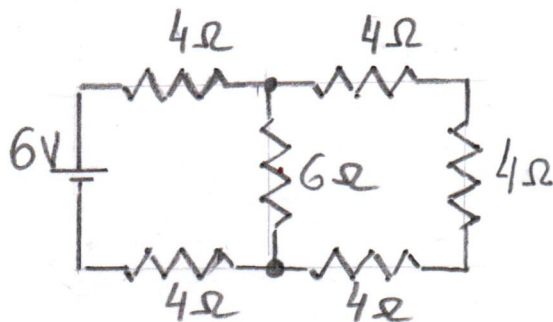
$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right)^{-1} = 4 \Omega$$



$$4 + 4 + 4 = 12 \Omega$$

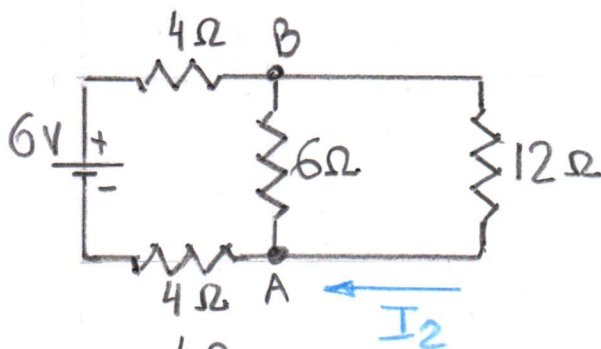
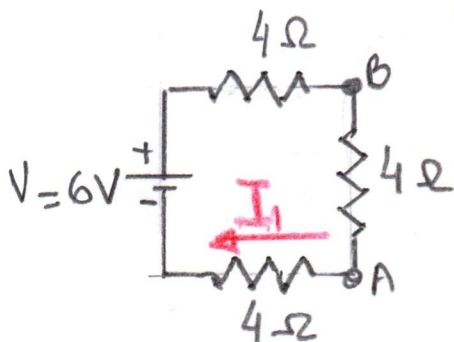
$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right)^{-1} = 4 \Omega$$




$$I_1 = \frac{6}{12} = 0,5 (A)$$

$$V_{AB} = 4 \cdot I_1 = 4 \cdot 0,5 = 2 (V)$$

$$I_2 = \frac{V_{AB}}{12 \Omega} = \frac{2(V)}{12} = 0,1\hat{6} (A)$$

19.1

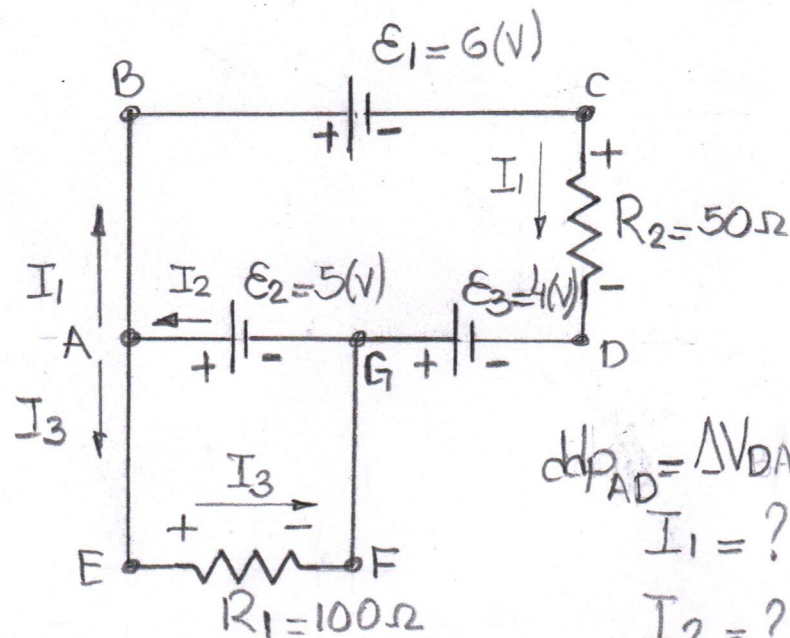

$$V_{AD} = \Delta V_{DA} = V_D - V_A = ?$$

$$I_1 = ?$$

$$I_2 = ?$$

$$ABCDGA : -\mathcal{E}_1 - R_2 I_1 + \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2 = 0$$

$$AGFEA : -\mathcal{E}_2 + R_1 I_3 = 0$$

$$\text{Nodo A : } I_2 - I_1 - I_3 = 0$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_1}{R_2} = \frac{5 + 4 - 6}{50} = \frac{3}{50} = 0,06(A)$$


$$I_3 = \frac{\mathcal{E}_2}{R_1} = \frac{5}{100} = 0,05(A)$$

$$I_2 = I_1 + I_3 = 0,06 + 0,05 = 0,11(A)$$

$$V_D = V_A - \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 \rightarrow V_D - V_A = -\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = -5 - 4 = -9(V)$$

$$V_A > V_D$$

19.2

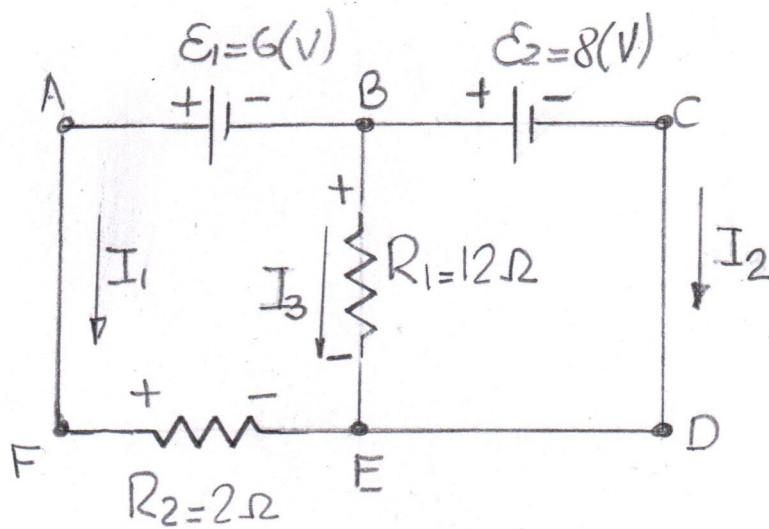

$$\text{ABEFA: } -\mathcal{E}_1 - R_1 I_3 + R_2 I_1 = 0$$

$$\text{BCDEB: } -\mathcal{E}_2 + R_1 I_3 = 0$$

$$\text{Nodo B: } -I_1 - I_2 - I_3 = 0$$



$$\begin{cases} 2 I_1 - 12 I_3 = 6 \\ 12 I_3 = 8 \\ -I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

$$I_1 = 7 \text{ (A)}$$

$$I_2 = -\frac{23}{3} \text{ (A)} \quad \left[\begin{array}{l} \text{signo negativo indica sentido} \\ \text{de circulación contrario al} \end{array} \right.$$

$$I_3 = \frac{2}{3} \text{ (A)} \quad \left[\begin{array}{l} \text{propuesto} \end{array} \right.$$

19.3

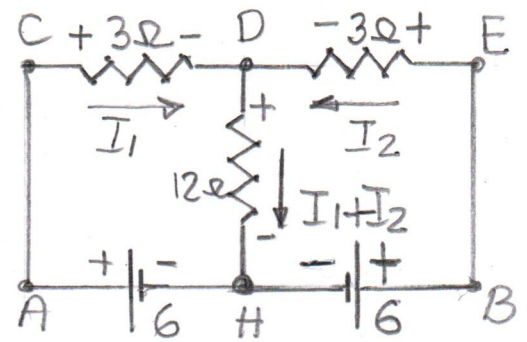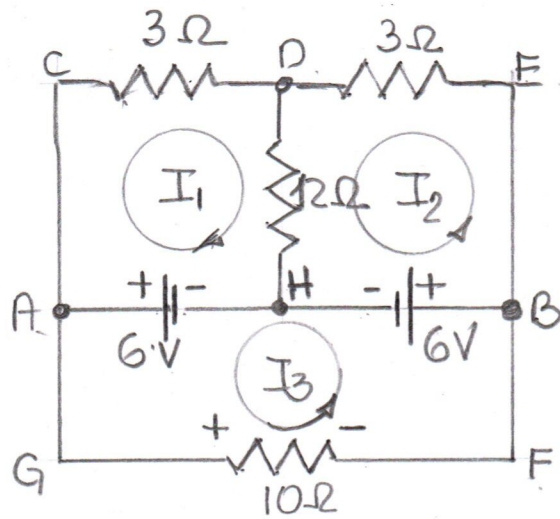

$$\text{AHBFGA} : -6 + 6 + 10I_3 = 0 \rightarrow I_3 = 0$$

$$\text{CDHAC} : -3I_1 - 12(I_1 + I_2) + 6 = 0$$

$$-3I_1 - 12I_1 - 12I_2 = -6$$


$$-15I_1 - 12I_2 = -6$$

$$\text{DEBHD} : +3I_2 - 6 + 12(I_1 + I_2) = 0$$


$$12I_1 + 15I_2 = 6$$

$$\begin{cases} -15I_1 - 12I_2 = -6 \\ 12I_1 + 15I_2 = 6 \end{cases}$$
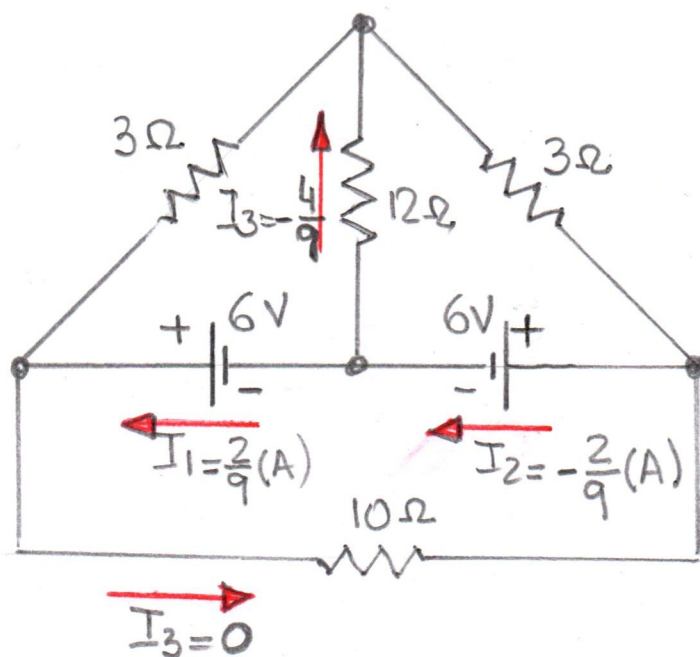
$$\begin{cases} I_1 = \frac{2}{9} \text{ (A)} \\ I_2 = \frac{2}{9} \text{ (A)} \end{cases}$$



PUENTE DE WHEATSTONE

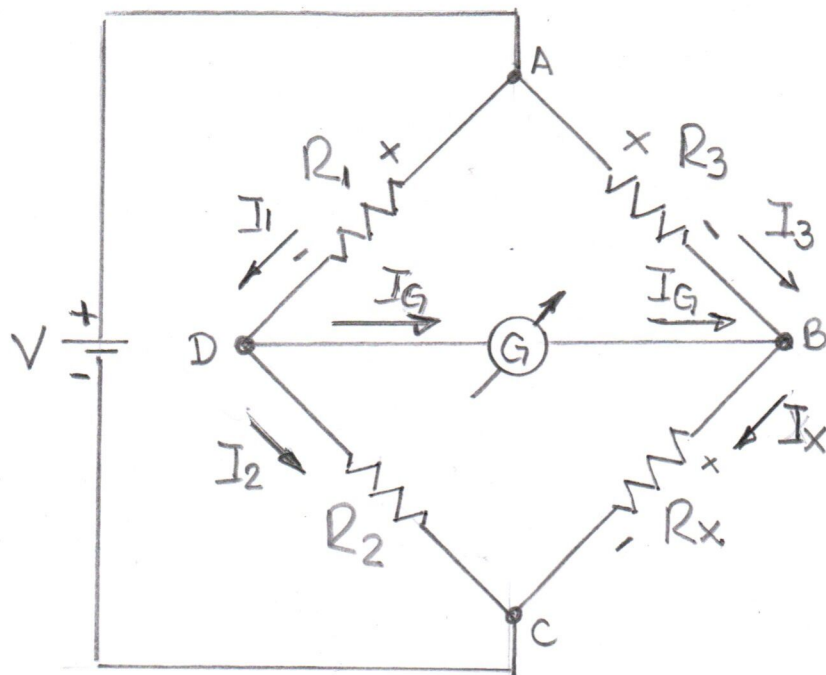

$$\text{Nodo D: } I_1 - I_2 - I_G = 0$$

$$\text{Nodo B: } I_3 + I_G - I_x = 0$$

$$I_3 \cdot R_3 = I_1 R_1$$

$$I_x R_x = I_2 R_2$$


$$\frac{I_3}{I_1} = \frac{I_x}{I_2}$$

$$\rightarrow I_G = 0 \begin{cases} I_3 = I_x \\ I_1 = I_2 \end{cases}$$

$$\frac{R_2}{R_x} = \frac{R_1}{R_3}$$

$$R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

20.1

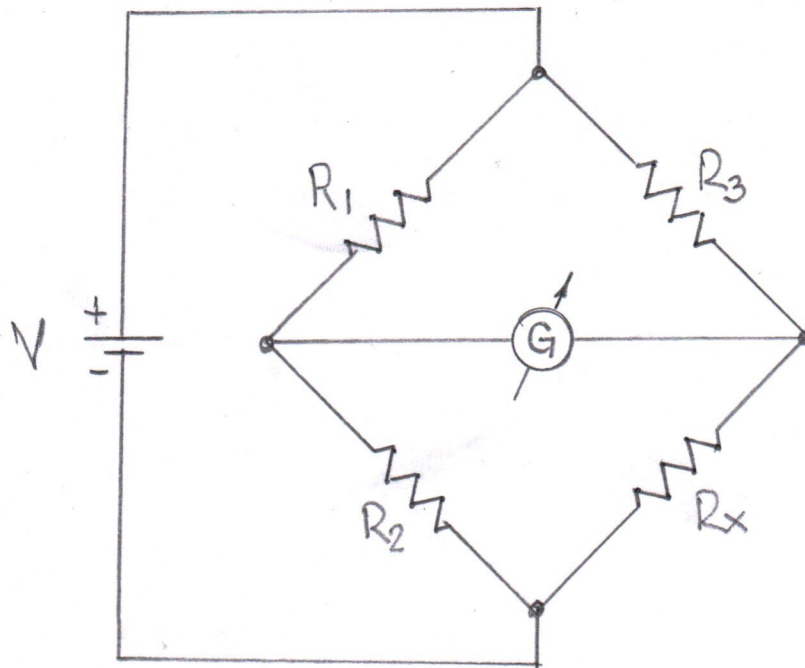

$$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 2.5 R_2$$

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = \frac{\cancel{R_2} \cdot R_3}{2.5 \cdot \cancel{R_2}} = \\ &= \frac{1000}{2.5} = 400 (\Omega) \end{aligned}$$

20.2


$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 20 \Omega$$

$$R_3 = 30 \Omega$$

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = \frac{20 \cdot 30}{10} = \\ &= 60 \Omega \end{aligned}$$

20.3

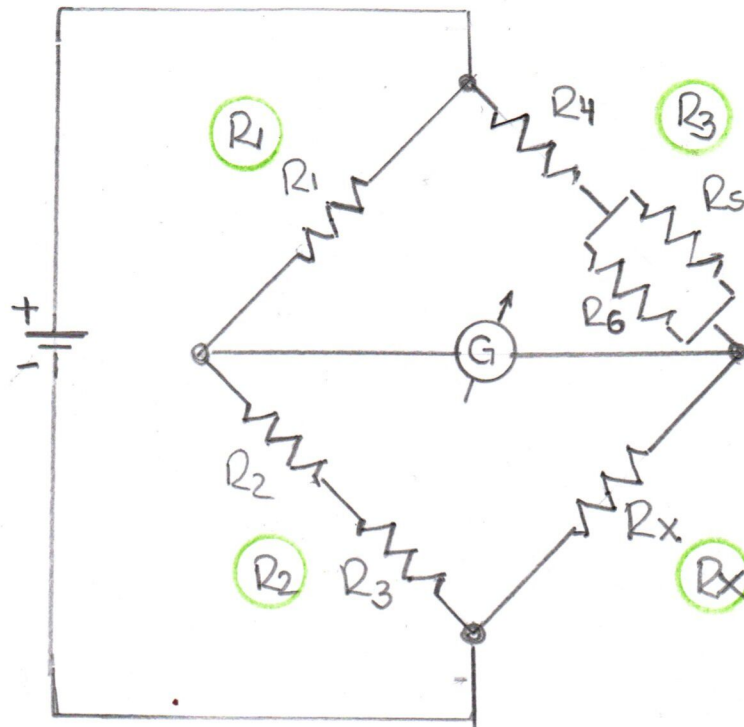

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 50 \Omega$$

$$R_3 = 100 \Omega$$

$$R_4 = 50 \Omega$$

$$R_5 = 200 \Omega$$

$$R_6 = 200 \Omega$$


$$R_2 = 50 \Omega + 100 \Omega = 150 \Omega$$

$$R_3 = 50 \Omega + \left(\frac{1}{200 \Omega} + \frac{1}{200 \Omega} \right)^{-1} = 150 \Omega$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = \frac{150 \Omega \cdot 150 \Omega}{100 \Omega} = 225 \Omega$$

20-4

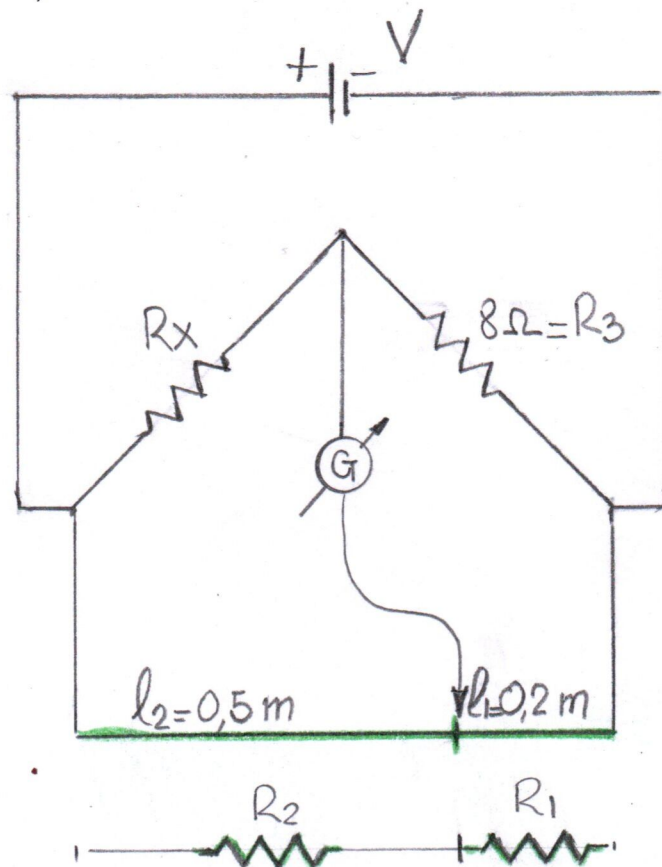


$$R_2 = \frac{\rho l_2}{A}$$

$$R_1 = \frac{\rho l_1}{A}$$

$$R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = \frac{\frac{\rho l_2}{A} \cdot R_3}{\frac{\rho l_1}{A}} = \frac{0,5(\text{m}) \cdot 8(\Omega)}{0,2(\text{m})} = 20(\Omega)$$

20.5

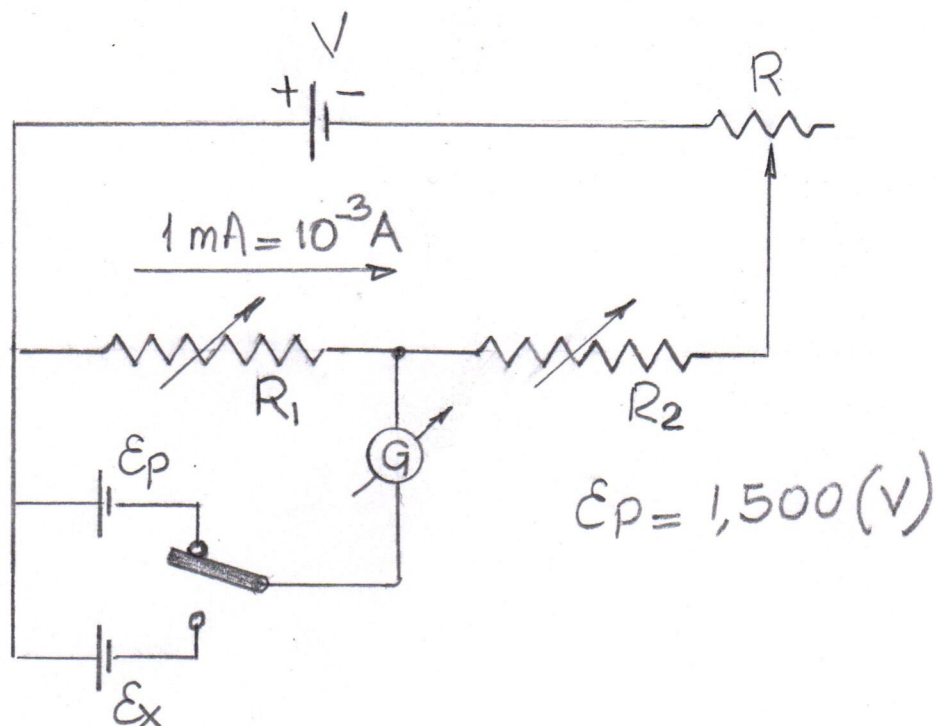

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 1500 + 4500 = 6000 (\Omega)$$

$$R_1 = 1850 (\Omega)$$

$$R_2 = 6000 - 1850 = 4150 (\Omega)$$


$$E_x = 1,850 \text{ (V)}$$

R_1 y R_2 se pueden variar en forma individual por ejemplo $0 - 9999 (\Omega)$


Se debe ajustar R para garantizar que circule una corriente $I = 1 \text{ (mA)}$ para un valor de V constante.

La resistencia $R_{12} = R_1 + R_2$ debe ser constante. Si R_1 disminuye R_2 aumenta en la misma proporción

21.1

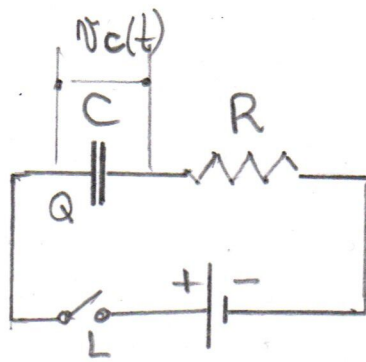

$$\tau = RC \text{ (s).}$$

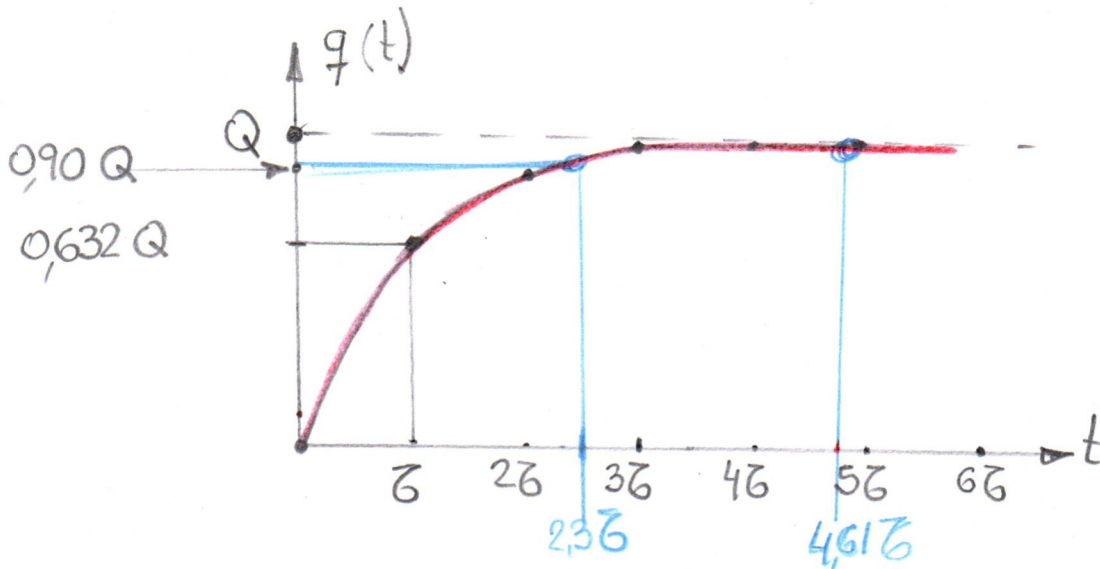

$$q(t) = Q \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

a)

$$0,90 Q = Q \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$e^{-t/\tau} = 1 - 0,90 = 0,10$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln 0,10$$

$$t = 2,3 \tau$$

b)

$$0,99 Q = Q \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$e^{-t/\tau} = 1 - 0,99 = 0,01$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln 0,01$$

$$t = 4,61 \tau$$